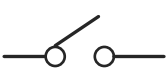
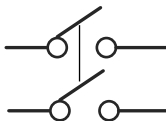
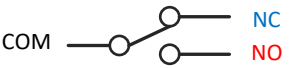
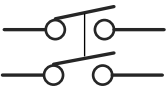
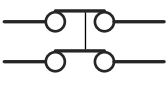
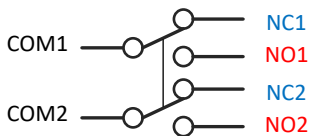




リレーの接点構成ガイド



NO・NC・Form・SPDT対応表

1. 基本用語① ～端子の名称と接点の動作～		
端子の名称	接点の動作（コイル通电による切替え）	
	通常状態（無励磁）	コイル通电時（励磁）
NO (Normally Open) 常開接点 （通常時は導通しない）	a接点 (NO) = Form A	
NC (Normally Closed) 常閉接点 （通常時は導通している）	b接点 (NC) = Form B	
COM (Common) 共通端子、切替接点 （NO-NC間を切り替わる）	c接点 (切替接点) = Form C	

2. 基本用語② ～極 (Pole) と 投 (Throw)～			
①極とは ・・・独立して開閉できる回路数	②投とは ・・・切替先の数	Form表記 (A/B/C) = 接点の動作	
単極	双極	単投	双投
			
SP = Single Pole	DP = Double Pole	ST = Single Throw	DT = Double Throw
□P□T表記 = 極と投の組合せ S = Single（単） D = Double（双） P = Pole（極） T = Throw（投）			

4. 表記の対応関係 早見表						
Form表記	接点の動作	英文表記	和文表記	極 (Pole)	投 (Throw)	端子構成
1 Form A	a接点 (NO)	SPST-NO	単極単投 (NO)	単極	単投	
1 Form B	b接点 (NC)	SPST-NC	単極単投 (NC)	単極	単投	
1 Form C	c接点 (切替)	SPDT	単極双投	単極	双投	
2 Form A	a接点 (NO)	DPST-NO	双極単投 (NO)	双極	単投	
2 Form B	b接点 (NC)	DPST-NC	双極単投 (NC)	双極	単投	
2 Form C	c接点 (切替)	DPDT	双極双投	双極	双投	

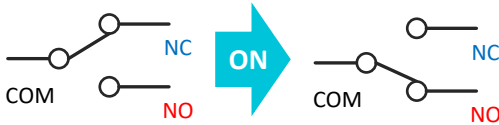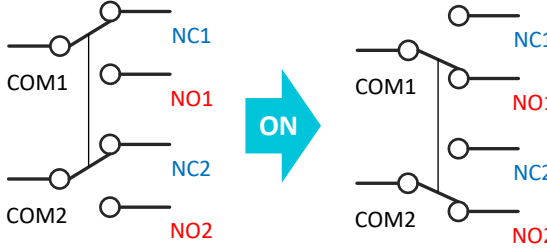3. 接点構成一覧		
	1極（1回路）	2極（2回路）
a接点 (NO) = Form A	1 Form A SPST-NO (単極単投-常開) 	2 Form A DPST-NO (双極単投-常開) 
b接点 (NC) = Form B	1 Form B SPST-NC (単極単投-常閉) 	2 Form B DPST-NC (双極単投-常閉) 
c接点 (切替接点) = Form C	1 Form C SPDT (単極双投) 	2 Form C DPDT (双極双投) 

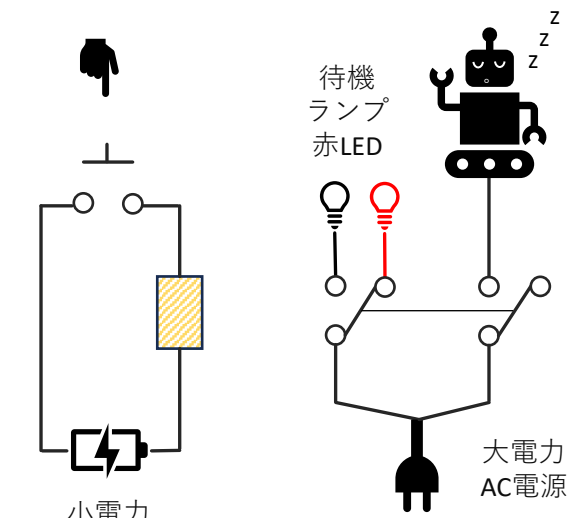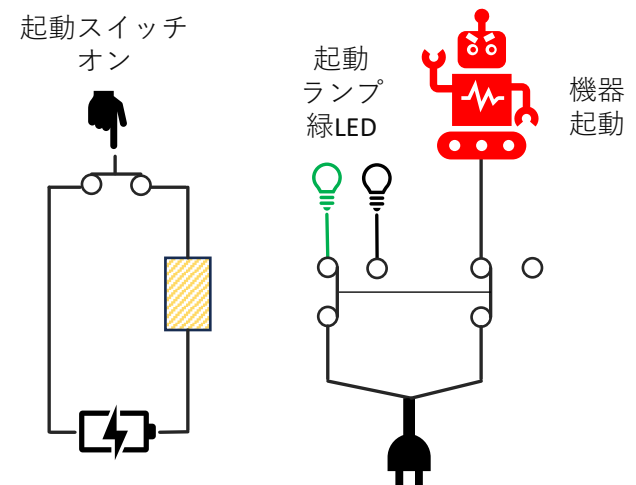5. 接点の切り替えイメージ（2 Form C / DPDTの例）	
通常状態（コイル無通电）	操作時（コイル通电）
	
2 Form C・・・1回路目：LED切替　+2回路目：電源ON/OFF	